

# 《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2022 级信息安全 01 班,2022 级信息安全 02 班	姓名	杨小艺,姚凡
实验题目	实验三简单周期 CPU 实验		
实验时间	2024 年 5 月 11 日	实验地点	DS1410
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
<b>教师评价：</b> <input type="checkbox"/> 算法/实验过程正确； <input type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交； <input type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理； <input type="checkbox"/> 实验结果正确； <input type="checkbox"/> 语法、语义正确； <input type="checkbox"/> 报告规范； 其他： <div>评价教师: 谭玉娟</div>			
<b>实验目的</b> (1)掌握不同类型指令在数据通路中的执行路径。 (2)掌握 Vivado 仿真方式。			

报告完成时间: 2024 年 5 月 12 日

# 1 实验内容

阅读实验原理实现以下模块：

- (1) Datapath, 其中主要包含 alu(实验一已完成), PC(实验二已完成), adder、mux2、signext、sl2(其中 adder、mux2 数字逻辑课程已实现, signext、sl2 参见实验原理),
- (2) Controller(实验二已完成), 其中包含两部分, 分别为 main\_decoder, alu\_decoder。
- (3) 指令存储器 inst\_mem(Single Port Ram), 数据存储器 data\_mem(Single Port Ram); 使用 Block Memory Generator IP 构造指令, 注意考虑 PC 地址位数统一。(参考实验二)
- (4) 参照实验原理, 将上述模块依指令执行顺序连接。实验给出 top 文件, 需兼容 top 文件端口设定。
- (5) 实验给出仿真程序, 最终以仿真输出结果判断是否成功实现要求指令。

## 2 实验设计

### 2.1 数据通路

#### 2.1.1 功能描述

datapath 模块含许多模块, 主要可以分为 PC 和 Data 两个部分 PC→PC+4→判断 branch(instr[15:0]«2+PC+4)-> 判断 jump({PCPlus4[31:28], instr[25:0]«2})-> 更新 PC

IR-寄存器堆->RD1、RD2->ALU->carry\_result、WriteData-DataMem->ReadData、carry\_result->Result 具体的连线图如下图所示：

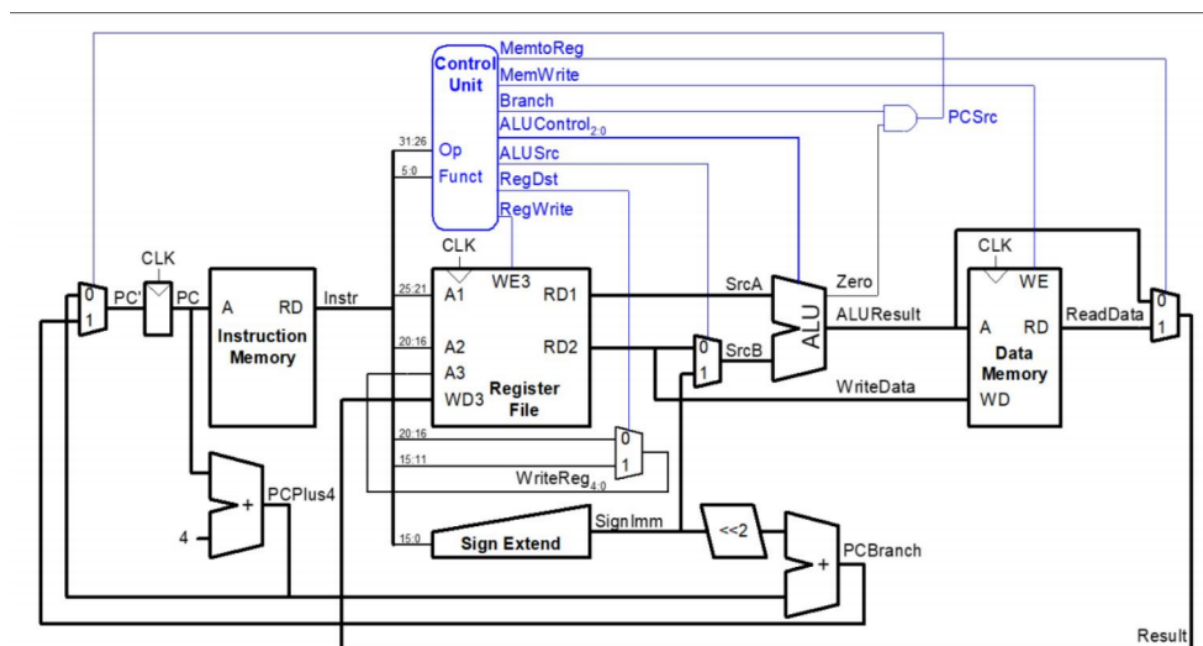


图 1: 具体连线图

## 2.2 存储器

### 2.2.1 指令存储器

指令存储器类型选择 Single Port ROM, 端口宽度选择 32bits, 深度选择 1024, 如图 1。使能端设置为 Always Enabled, 不设复位信号。具体端口参数选项如图 2。其他选项需加载 coe 文件, 如图 3。参数选择完成后生成 ROM 如图 4。

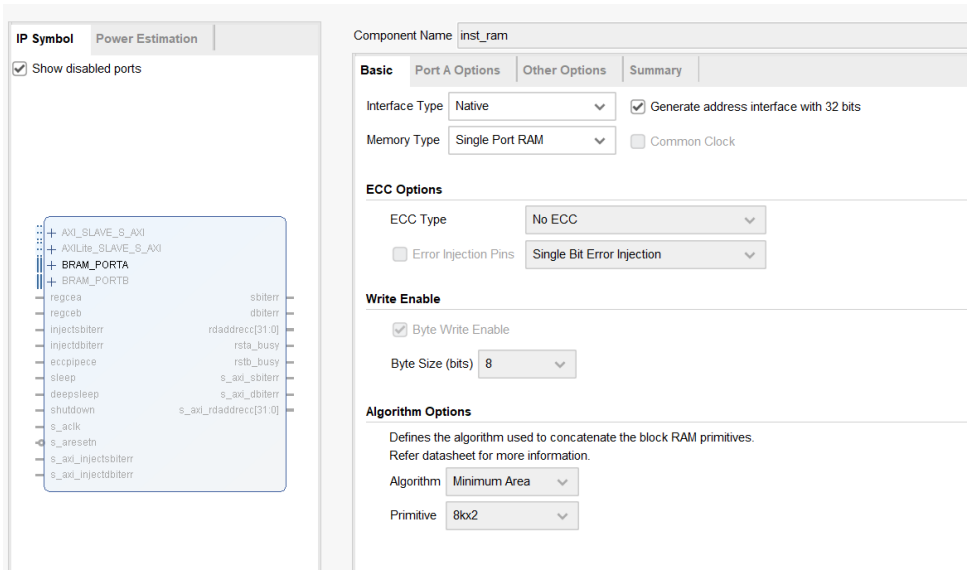


图 2: 指令存储器类型选择

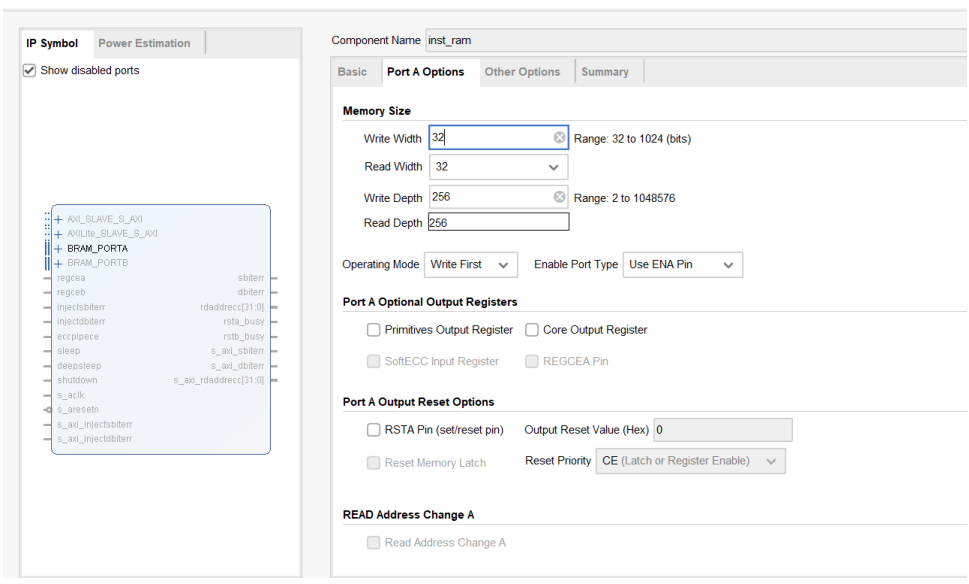


图 3: 指令存储器设置

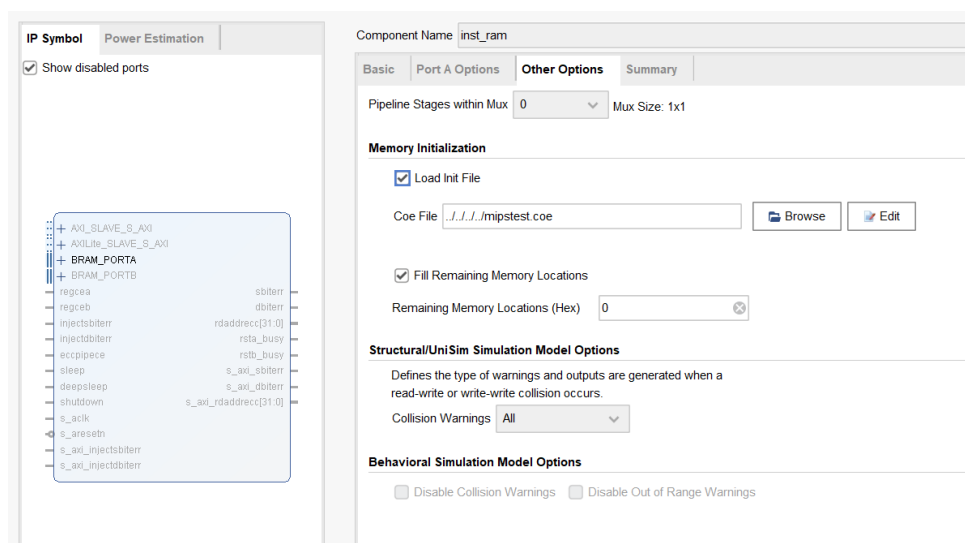


图 4: 其他设置

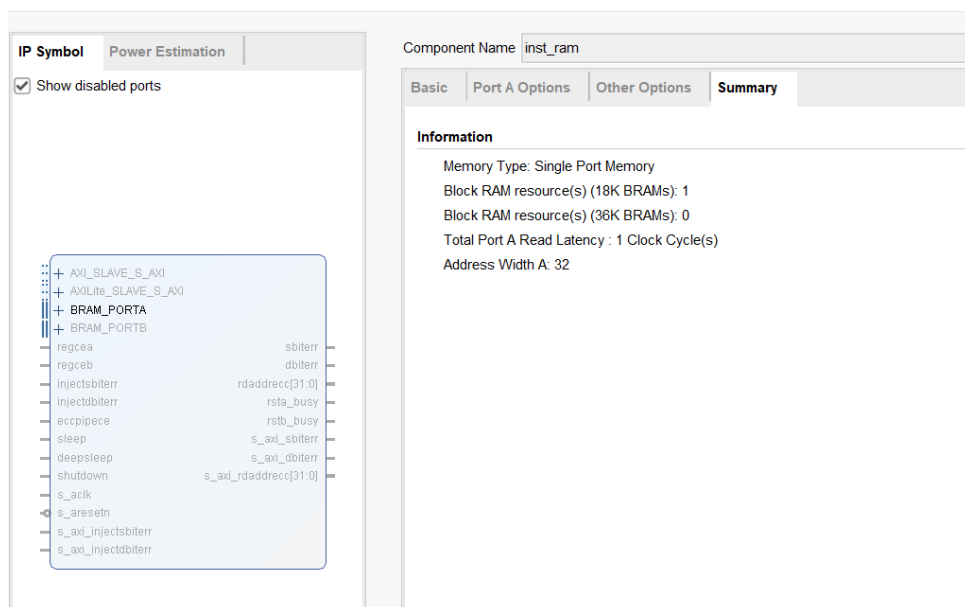


图 5: summary

## 2.2.2 数据存储

数据存储类型选择 Single Port RAM, 端口宽度选择 32bits, 深度选择 1024, 如图 5。使能端设置为 Always Enabled, 不设复位信号。具体端口参数选项如图 6。其他选项不必加载 coe 文件, 如图 7。参数选择完成后生成 RAM 如图 8。

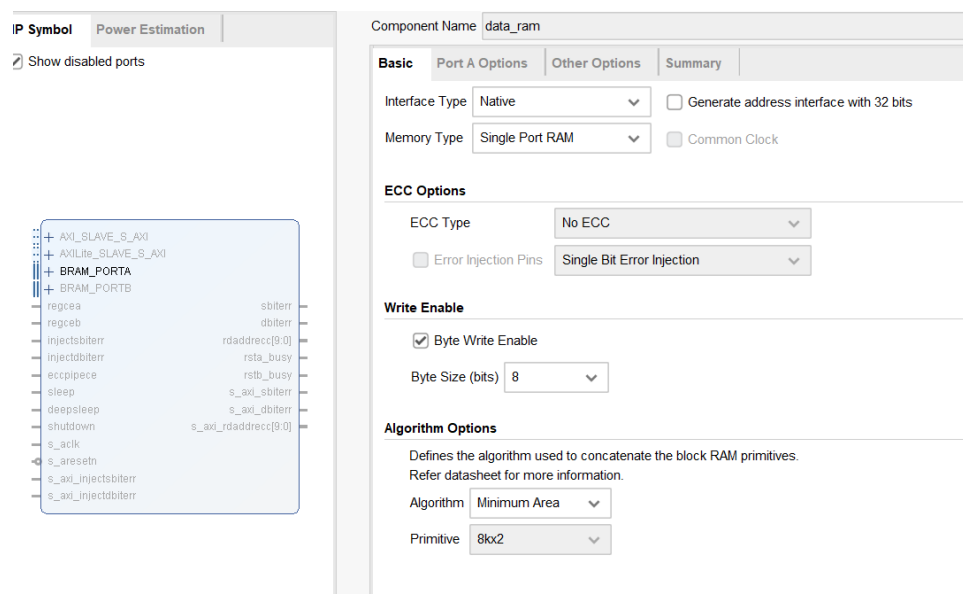


图 6: 数据存储类型选择

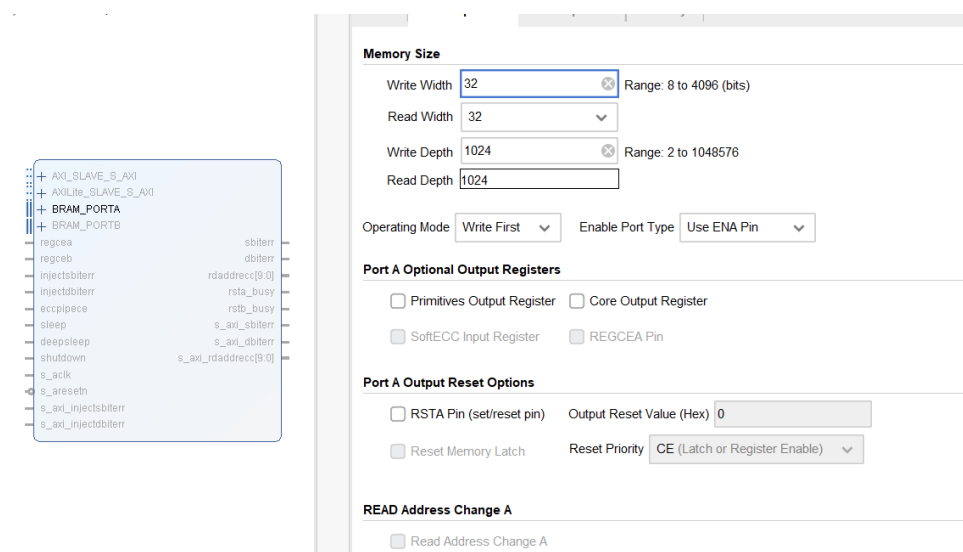


图 7: 数据存储使能设置

## 2.2.3 MIPS 处理

将 controller 模块和 datapath 模块连通。controller 为纯组合逻辑, 不包含任何存储功能, datapath 为时序逻辑, 需要时钟信号控制。因为本实验是单周期 CPU, 将 datapath 视为一个整体 (由同一个时钟信号控制), 指令寄存器取指令、datapath 数据传输、data memory 存取数据都需要在同一个时钟周期内完成。因此 instruction memory 和 data memory 均采用下降沿触发, datapath 采



## 2.3 接口定义

见表 1。

表 1: 接口定义模版

信号名	方向	位宽	功能描述
clk	Input	1-bit	时钟信号
rst	Input	1-bit	重置信号
alucontrol	Input	3-bits	ALU 控制信号
memtoreg	Input	1-bit	判断写回寄存器堆的是 ALU 的计算结果还是 lw 读取数据
alusrc	Input	1-bit	判断 SrcB 是 RD2 还是 SignImm
regdst	Input	1-bit	判断写寄存器
memwrite	Input	1-bit	数据寄存器的使能信号
pcsrc	Input	1-bit	判断是否执行 branch
jump	Input	1-bit	判断是否执行 jump
readdata	Input	32-bits	从数据存储器读出的数据
instr	Input	32-bits	指令
aluout	output	32-bits	ALU 运算结果
pc	output	32-bits	当前 PC 值
writedata	output	32-bits	sw 写进 Data memory 的数据
zero	output	1-bit	ALU 计算结果是否为 0
WA3	output	5-bit	写入 dataram 的地址

## 3 实验过程记录

### 3.1 实验过程

1. datapath 主要由 pc, adder, alu, regfile 等模块构成, 均已完成或以提供, 仅需要添加 mux 将各个端口连接即可;

2. controller 模块已在实验二实现, 将各个控制信号输入 datapath, 为 mux, regfile 提供控制信号;

3. inst\_ram, data\_ram 直接调用 ip 核, 由 datapath 输入 pc, dataadr 和 writedata 后, 将 readdata 和 inst 输入 datapath;

4. 在 datapath 内部, 根据单周期的完整通路图, 一一连接 add、and、sub、or、slt、beq、j、lw、sw、

addi 等指令的数据通路即可；

5. 采用提供的 testbench.v, 把需要观察的信号从左侧添加到波形图中, 然后重新进行仿真 6. 调试完后无误则会执行最后一条 sw 指令, 将 \$2 的 7 存到数据存储器的 [84], 并在控制台得到 'Simulation succeeded'。

### 3.1.1 pc 模块

基于实验二, 修改 pc 模块使 pc 信号输入可以实现 branch、jump 等功能。并根据 clk 输出 pc 的时序逻辑, 而将原本 pc 中所包含的 pc+4 功能转移到 adder 中, 如下图:

 


图 11: pc 原理图

### 3.1.2 alu 模块

将实验一中 ALU 模块其中的 8 位操作数改成 32 位操作数。

### 3.1.3 controller 模块

实验二原本的 controller 是没有关于接收 zero 信号的处理的, 这导致 controller 板块没有办法和 datapath 板块直接连接。在传入 datapath 之前设置一个 wire 型信号做 zero&branch 再传入 datapath。

## 3.2 问题和解决方案

**问题描述 1:** RAM 接受传入的 addr, 输出对应的数据, 使用了组合逻辑。



**问题解决:** 组合逻辑只有逻辑门, 即根据输入给出输出, 没有记忆和存储功能。任意时刻的状态由该时刻的输入信号决定, 无输入信号时则输出为空。储存器改用时序逻辑, 添加 clk 控制触发器, 信号边沿触发时改变状态。

**问题描述 2:** 在仿真 datapath 时发现多处信号为 X 和 Z, 连线也没问题, 从 jump 信号向后就都出了问题。

**问题解决:** 由于 datapath 模块信号较多, 实例化模块时会出现遗漏参数、顺序错误等问题, 采用实参对应形参的方式, 并且保证实例化端口数量与设计文件一致后解决,

**问题描述 3:** 对于 J 指令, 总会跳转到错误地址。

**问题解决:** 代码逻辑出问题, J 指令是 PC 高四位拼接 J 的 26 位地址, 再左移 2 位得到。

## 4 实验结果及分析


控制台输出和仿真结果如图 12、图 13 所示, 仿真结果与预期结果相同, 控制台输出结尾显示 Simulation succeeded。

### 4.1 控制台输出

```
# run 1000ns
Block Memory Generator module loading initial data...
Block Memory Generator data initialization complete.
Block Memory Generator module sim.dut.imem.inst.native_mem_mapped_module.blk_mem_gen_v8_4_2_inst is using a behav
Block Memory Generator module loading initial data...
Block Memory Generator data initialization complete.
Block Memory Generator module sim.dut.dmem.inst.native_mem_module.blk_mem_gen_v8_4_2_inst is using a behavioral m
Simulation succeeded
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'sim_behav' loaded.
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for 1000ns
) launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:04 ; elapsed = 00:00:08 . Memory (MB): peak = 833.488 ; gain = 17.332
```

图 12: 控制台输出

### 4.2 仿真图输出结果

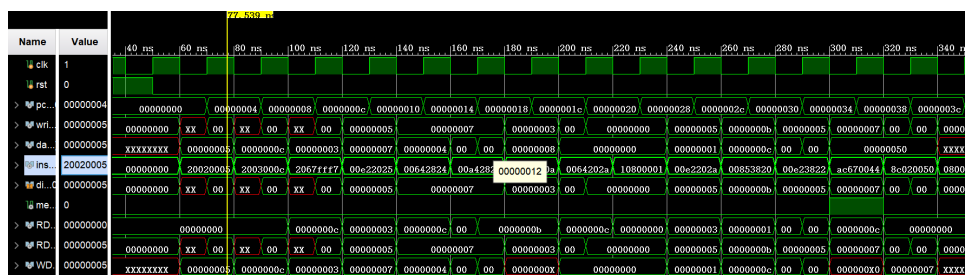

### 4.3 A Datapath 代码

```
module datapath(  
  
    input clk,  
  
    input rst,  
  
    input [31:0]instr,  
  
    input memtoreg,  
  
    input pcsrc,  
  
    input alusrc,  
  
    input branch,  
  
    input regdst,  
  
    input regwrite,  
  
    input jump,  
  
    input [2:0]alucontrol,  
  
    input [31:0]readdata,//dataram 的输出  
  
    output ena,  
  
    output overflow,  
  
    output [31:0]pc,//program counter  
  
    output [31:0]aluout,  
  
    output [31:0]writedata,//写入 dataram 的数据  
  
    output [31:0]dataaddr,  
  
    output [4:0]WA3//写入 dataram 的地址  
  
);  
  
// pc  
  
wire [31:0] pc,PCPlus4;  
  
adder pcplus(.a(pc),.b(32'h00000004),.c(PCPlus4));  
  
pc program_counter(.clk(clk),.RST(rst),.pc(pc),.ins_addr(pc),.inst_ce(ena));  
  
// reg
```

```

//wire [4:0]WA3;

wire [31:0]RD1, RD2, WD3;

// mux to reg

defparam muxregwrite.WIDTH = 5;

mux2 muxregwrite(.zero(instr[20 : 16]),.one(instr[15 : 11]),.mux(regdst),.c(WA3));

regfile register(.clk(clk),.we3(regwrite),.ra1(instr[25:21]),.ra2(instr[20:16]),.wa3(WA3),.wd3(WD3),.rd1(RD1),.rd2

// SrcB

wire [31:0]Signlmm;

signext SignExtend(.constant(instr[15:0]),.sign_extend(Signlmm));

wire [31:0]SrcB;

mux2 muxALUsrc(.zero(RD2),.one(Signlmm),.mux(alusrc),.c(SrcB));

// ALU

wire zero;

alu ALU(.num1(RD1),.num2(SrcB),.alu_control(alucontrol),.result(aluout),.overflow(overflow),.zero(zero))

//pcsrc

assign pcsrc = zero branch;

// dataram

assign writedata = RD2;

assign dataaddr = aluout;

mux2 muxregwriteData(.zero(aluout),.one(readdata),.mux(memtoreg),.c(WD3));

// PCbranch

wire [31:0]PCBranch, PCJump,PCSrc;

adder pcbranch(.a(Signlmm<<2),.b(PCPlus4),.c(PCBranch));

assign PCJump = PCPlus4[31:28],instr[25:0]<<2;

// mux pcsrc

mux2 muxPCSrc(.zero(PCPlus4),.one(PCBranch),.mux(pcsrc),.c(PCSrc));

// mux jump

```

```
mux2 mux_PCJump(.zero(PCSrc), .one(PCJump), .mux(jump), .c(pc));  
endmodule
```