

《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2022 级信息安全 01 班、2022 级信息安全 02 班	姓名	杨小艺、姚凡
实验题目	实验一简单流水线与运算器实验		
实验时间	2024 年 4 月 20 日	实验地点	DS1410
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
教师评价： <input checked="" type="checkbox"/> 算法/实验过程正确； <input checked="" type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交； <input checked="" type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理； <input checked="" type="checkbox"/> 实验结果正确； <input checked="" type="checkbox"/> 语法、语义正确； <input checked="" type="checkbox"/> 报告规范； 其他： <div>评价教师: 谭玉娟</div>			
实验目的 (1)理解流水线 (Pipeline) 设计原理； (2)了解算术逻辑单元 ALU 的原理； (3)熟悉并运用 Verilog 语言设计 ALU； (4)熟悉并运用 Verilog 语言设计流水线全加器；			

报告完成时间: 2024 年 5 月 1 日

1 实验内容

1.1 ALU 设计实验

实验要求实现以下算术运算功能,其对应的控制码及功能如下:

F _{2:0}	功能	F _{2:0}	功能
000	A + B(Unsigned)	100	\overline{A}
001	A - B	101	SLT
010	A AND B	110	未使用
011	A OR B	111	未使用

表 1: 算数运算控制码及功能

实验要求:

1. 根据 ALU 原理图,使用 Verilog 语言定义 ALU 模块,其中输入输出端口参考实验原理,运算指令码长度为 [2:0]。
2. 仿真时 B 端口输入为 32h'01, A 端口输入参照 4.1 中表格
3. 实现 SLT 功能。
4. 验证表 1 中所有功能。
5. 给出 RTL 源程序(.v 文件)

1.2 流水线实验

本次实验为仿真实验,设计完成后仅需进行行为仿真。

实验要求:

1. 实现 4 级流水线 8bit 全加器,需带有流水线暂停和刷新;
2. 模拟流水线暂停,仿真时控制 10 周期后暂停流水线 2 周期(第 2 级),流水线恢复流动;
3. 模拟流水线刷新,仿真时控制 15 周期时流水线刷新(第 3 级)。

2 实验设计

2.1 ALU

2.1.1 功能描述

设计实现双输入 32 位 ALU 模块,根据控制信号 op 实现无符号数 +、-、与、或、非和置位操作。根据实验要求,当 op 信号为 000 时,进行加操作;当 op 信号为 001 时,实现减操作;当 op 信号为

010 时,进行与操作;当 op 信号为 011 时,进行或操作;当 op 信号为 100 时,进行非操作;当 op 信号为 101 时,进行置位操作。由于实验开发板开关数量有限,实际过程将 A 输入设置为 8 位二进制数,经过位数扩展进行 32 位运算,并内置 B 为内置的 32 位十六进制数 32'h1。

2.1.2 接口定义

表 2: 接口定义模版

信号名	方向	位宽	功能描述
A	input	32-bits	操作数 1
B	input	32-bits	操作数 2
op	input	3-bits	操作码
result	output	32-bits	运算结果

2.1.3 逻辑控制

在对 A 进行相应的无符号扩展后,将其与内置操作数 B 进行 +、-、按位与、按位或、取非运算对于 SLT 操作,用 if/else 语句,当 A>B 时置零,反之置一。具体逻辑控制见下 ALU 硬件图:

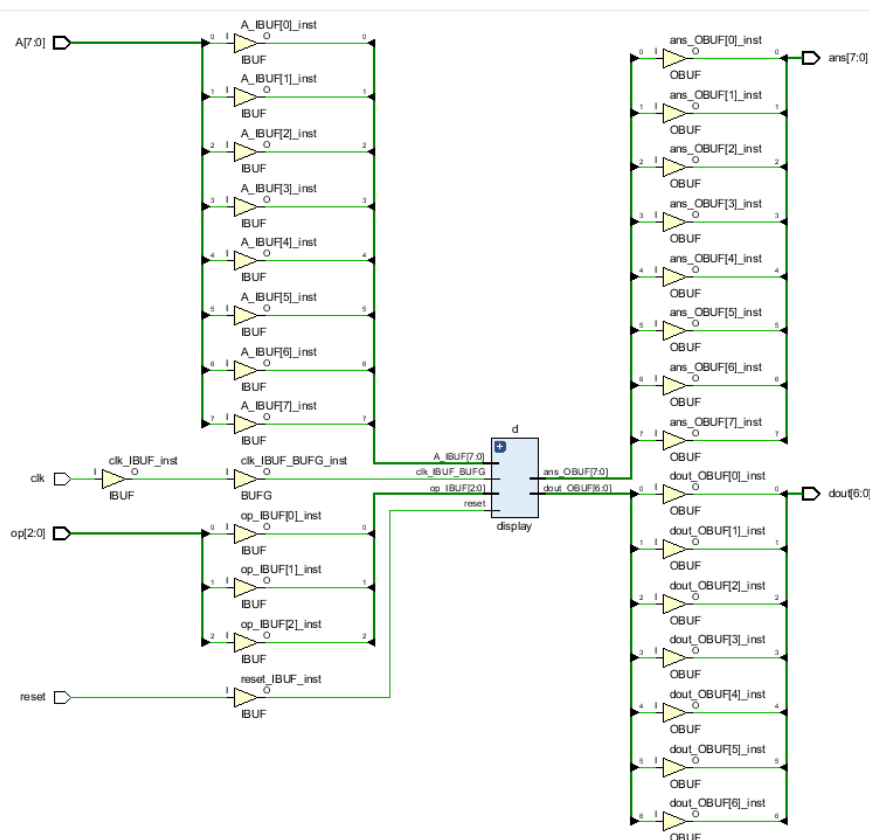


图 1: ALU 硬件图

2.2 有阻塞 4 级 8bit 全加器

2.2.1 功能描述

流水线的作用在于将大化成小、并行计算。若有 100 组 a 和 b 相加, 常规串行加法器需要 $100 \times 4T$ 个时钟周期, 而流水线加法器只需要 $(100+3)T$ 个时钟周期。由此可见, 流水线可以提高运算效率和系统吞吐率。由实验要求可知, 该流水线加法器要求具有暂停和刷新功能, 确保流水线可以随时暂停或刷新, 且每一级的运算会受到前一级暂停的影响。实验要求设计有阻塞的 4 级 32bits 全加器, 每一级进行 8bits 加法运算, 分为 4 级分别进行计算: 第 1 级计算 $a[7:0]+b[7:0]$ 的结果, 第 2 级计算 $a[8:15]+b[8:15]$ 的结果, 第 3 级计算 $a[16:23]+b[16:23]$ 的结果, 第 4 级计算 $a[24:31]+b[24:31]$ 的结果。

2.2.2 接口定义

如下表表 3 所示:

表 3: 32bits 流水线全加器接口定义

信号名	方向	位宽	功能描述
a	Input	32-bits	操作数 a
b	Input	32-bits	操作数 b
clk	Input	1-bit	时钟信号
clear	Input	4-bits	刷新信号
stop	Input	4-bits	暂停信号
cin	Input	1-bit	初始输入进位信号
out_allow	Input	1-bit	是否允许输出
validIn	Input	1-bit	输入是否有效
validOut	Output	1-bit	输出是否有效
dout	Output	1-bit	结果的进位
sum	Output	32-bits	计算结果

2.2.3 逻辑控制

$in1, in2, in3, in4$ 记录每一级流水线的进位; 寄存器 `pipeValid` 记录每一级流水线是否还有效; 寄存器 `pipeReadyGo` 记录是否可以用于下一级的刷新, 如果没有暂停就可以继续; 寄存器 `pipe_allow_in` 表示当前 `pipe` 中的值无效或准备好输出且下一级允许输入, 则该级流水线允许输入; 寄存器 `pipe_to_next_valid` 表示如果当前输入有效且该级流水线允许传输, 则当前流水线能进入下一级。

在 `always` 语句块中, 若 `clear = 1`, 表示刷新, 该级流水线中的值不再有效, 只影响该级的结果,

而不影响其他周期的运算结果;若输入端允许输入,即 `pipe_allow_in[n]=1`,则 `pipe` 的值有效;如果流水线允许输入且值有效,则进行该级流水线的计算,将该级两操作数对应的 8 位和上一级的进位相加,得到新的进位和该级流水线计算结果 `sum`,每一级分别用 `sum1,sum2,sum3,sum4` 进行记录,最后的流水线输出结果为 `sum4`,进位为 `in4`;若某一级被暂停,那么前面的几级会先执行完当前操作然后暂停,后面的流水线会暂停。

设计流水线应采用非阻塞赋值,若用阻塞赋值则会在同一周期计算出结果,不符合流水线思想。

3 实验过程记录

3.1 ALU 实验过程记录及问题描述

实验过程 1:编写顶层模块 top

顶层模块需要调动 ALU 模块和 display 模块,并写明相应输入输出。

```

module top(
    input wire clk,reset,
    input [7:0]A,
    input [2:0]op,
    output [6:0]dout,
    output [7:0]ans
);
    wire [31:0] B=32'h1;
    wire [31:0] result;
    ALU my_alu(.A(A),.B(B),.op(op),.result(result));

    //wire [6:0]seg;
    display d(.clk(clk),.reset(reset),.s(result),.seg(dout),.ans(ans));
endmodule

```

图 2: 顶层模块代码展示

实验过程 2:编写 ALU 模块

ALU 模块是整个实验 1 的核心代码,它决定了不同输入的操作码 `op` 进行什么样的操作并输出操作数经过运算之后的结果。

```

module ALU(
    input wire [7:0] A,
    input wire [31:0] B,
    input [2:0] op,
    output reg [31:0] result
);
    reg[31:0] sign_extend ;|
always@(*) begin

```

图 3: ALU 模块展示

实验过程 3:编写展示 display 模块和七段数码管模块 s7

display 模块和七段数码管模块 s7 用于上板显示操作数经过 ALU 模块运算后得到的结果。

从而验证实验结果的正确性。

```
module display(  
    input wire clk, reset,  
    input wire [31:0] s,  
    output wire [6:0] seg,  
    output reg [7:0] ans  
);  
    reg [20:0] count;  
    reg [3:0] digit;  
    always@(posedge clk, posedge reset)  
    if(reset)  
        count = 0;  
    else  
        count = count + 1;  
  
    always @(posedge clk)  
        case(count[20:18])
```

图 4: display 模块展示

```
) module s7(  
    input [3:0] num,  
    output reg [6:0] dout  
);  
    always @(*) begin  
    case(num)  
        4'h0:dout=7'b000_0001;  
        4'h1:dout=7'b100_1111;  
        4'h2:dout=7'b001_0010;  
        4'h3:dout=7'b000_0110;  
        4'h4:dout=7'b100_1100;  
        4'h5:dout=7'b010_0100;  
        4'h6:dout=7'b010_0000;  
        4'h7:dout=7'b000_1111;  
        4'h8:dout=7'b000_0000;  
        4'h9:dout=7'b000_0100;
```

图 5: s7 模块展示

问题描述 1: 由于有一输入为内置, 误以为内置设置在 ALU 模块中导致最终 ALU 模块实现只需要一输入, 与实验要求不符。

解决方案: 实验过程中发现不对劲, 反复阅读实验要求发现虽然上板只有一个输入, 但 ALU 仍然需要两个输入, 且内置是设置在 top 模块中。

问题描述 2: 上板时发现七段数码管数字没有反应。

解决方案: 经过多次测试和对代码的检验, 最后发现问题并不出在代码部分, 而是在分配管脚时将操作码 op 的管教分配错误, 导致操作码 op 无法被改变, 导致结果始终为零, 七段数码管不变。

问题描述 3: 在 top 文件综合时出现无法综合的情况。

解决方案: 最终发现是由于调用 display 模块时未进行实例化, 导致综合无法实现, 最终修改如图 6:

```
// #110 10.0j  
display d(.c
```

图 6: display 模块实例化添加

3.2 32bits 流水线的实验过程及问题解决

实验过程 1: 相应的基本定义

32bits 的流水线加法器首先需要充分的各方面的定义, 如输入的值; 刷新、暂停信号; 输入输出的值是否有效的判断; 进位; 结果等。

实验过程 2: 各级加法器实现

32bits 的流水线加法器由 4 个 8bits 的流水线加法器构成, 每级流水线的设计逻辑基本一致。

实验过程 3: 实验问题解决

问题描述 1: 在仿真的过程中, 为了实现流水线的特殊流水的功能, 需要每一个周期都进行一次输入, 当数据输入后的四个周期输出结果, 但是仿真得到的结果中, 第一次输入的两个数据的结果无法显示。

解决方案: 在长时间观察与思考后, 我发现自己是在每一次的上升沿进行运算, 而在仿真的时候在上升沿的时候输入的第一个数据, 导致第一组数据的计算结果应该在第四次上升沿的时候显示, 但是四个周期才会显示结果, 而第四个完整的周期是在第五个上升沿的位置, 因此第一组数据结果无法显示。要解决这个问题, 只需要在下降沿的时候输入数据即可。

问题描述 2: 流水线计算结果没有延迟与实际不符合

解决方案: 因为在实际流水线中, 计算是并行的, 各个部件独立运算互不影响, 运算结束后将结果放入寄存器, 到下一周期被刷新重新计算。因此, 需要将 always 语句中的赋值方法修改为非阻塞式赋值。

问题描述 3: 在仿真时, 发现仿真文件中的某些数据并不能很好地体现 32bits 流水线加法器的特点。

解决方案: 在选取仿真的数据的时候, 应该选择典型数据, 比如连续四个周期均有数据输入才能展现流水线加法的特点。

问题描述 4: 其中一级流水线暂停是否会影响其余流水线。

解决方案: 流水线中信号只能从前一级向后一级传递, 无法从后一级向前一级传递。因此采取舍弃策略, 让前几级照常运算, 后几级运算的值将前面的值覆盖, 若有暂停, 则前几级流水线照

常工作。

4 实验结果及分析

4.1 ALU 验证实验结果

操作	Num1	Result
A + B(Undsigned)	8'b00000010	32'h00000003
A - B	8'b11111111	32'h000000fe
A AND B	8'b11111110	32'h00000000
A OR B	8'b10101010	32'h000000ab
\overline{A}	8'b11110000	32'hffff0f
SLT	8'b10000001	32'h00000000

表 4: ALU 结果表

4.2 ALU 仿真图

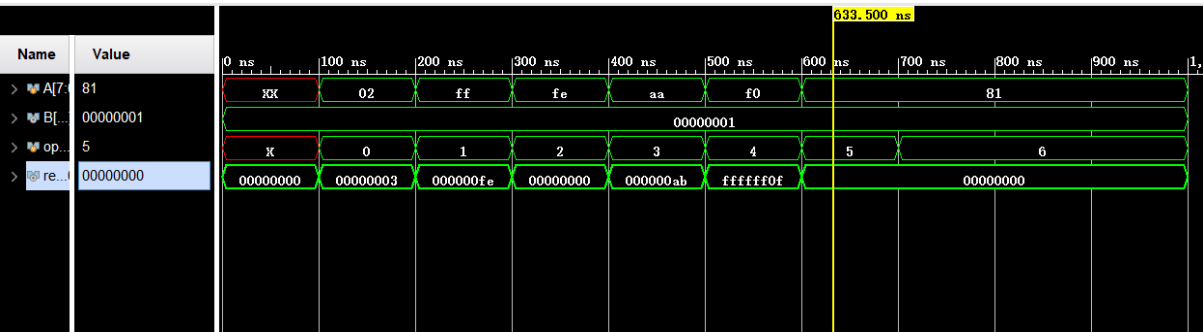


图 7: ALU 仿真图

4.3 ALU 上板实操

接下来将演示在 bit 流文件下载到实验板后, 拨动按钮, 输入不同操作数和操作码, 七段数码管显示的结果。操作分别包括加操作, 减操作, 与操作, 或操作, 非操作以及 SLT 操作。

 


图 8: 加操作

 


图 9: 减操作

 


图 10: 与操作

 


图 11: 非操作

 


图 12: 或操作

 


图 13: SLT 操作

4.4 流水线阻塞(暂停)仿真图

 


图 14: 流水线阻塞(暂停)仿真图

4.5 流水线刷新(清空)仿真图

 


图 15: 流水线刷新(清空)仿真图

A ALU 代码

```

`timescale 1ns / 1ps
module ALU(
input wire [7:0] A,
input [31:0] B,

```

```

input  [2:0] op,
output reg [31:0] result
);

reg[31:0] sign_extend ;
wire B=32'h01;

always@(op) begin
sign_extend={24'h0000000,A[7:0]};
case(op)
3'b000:result=sign_extend+B;
3'b001:result=sign_extend-B;
3'b010:result=sign_extend&B;
3'b011:result=sign_extend|B;
3'b100:result=~sign_extend;
3'b101:
begin
if(sign_extend>B) result=32'b0;
else result=32'b1;
end
default: result=32'b0;
endcase
end

endmodule

```

B 32bit 流水线全加器代码

```

`timescale 1ns / 1ps
module stallable_pipeline_adder(
    input clk,
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    input cin, //初始进位信号
    input clear, //刷新
    input stop, //暂停
    input validIn, //输入值是否有效
    input out_allow, //是否允许输出

    output validOut, //输出是否有效
    output dout, //结果进位
    output [31:0] sum //结果
);

    reg in1,in2,in3,in4; //每级流水线的进位
    reg [3:0] pipeValid; //记录流水线是否有效

```

```

wire [3:0] pipeReadyGo;
wire [3:0] pipe_allow_in;
wire [2:0] pipe_to_next_valid;

//一级流水线
reg [7:0] sum1; //低8位的和
assign pipeReadyGo[0] = !stop;
assign pipe_allow_in[0] = (!pipeValid[0]) || (pipeReadyGo[0] && pipe_allow_in[1]);
assign pipe_to_next_valid[0] = pipeValid[0] && pipeReadyGo[0];

always @(posedge clk) begin
    if(clear) begin
        pipeValid[0] <= 1'b0;
        //如果刷新，则pipe中的值不再有效
    end
    else if(pipe_allow_in[0]) begin
        pipeValid[0] <= validIn;
        //如果输入端允许输入，则第一个pipe的值有效，否则无效
    end
    if(validIn && pipe_allow_in[0]) begin
        //如果允许输入且值有效
        {in1,sum1} <= {1'b0,a[7:0]} + {1'b0,b[7:0]} + cin;
    end
end

//二级流水线
reg [15:0] sum2; //第15~8位的和，同时拼接低8位的和
assign pipeReadyGo[1] = !stop;
assign pipe_allow_in[1] = (!pipeValid[1]) || (pipeReadyGo[1] && pipe_allow_in[2]);
assign pipe_to_next_valid[1] = pipeValid[1] && pipeReadyGo[1];

always @(posedge clk) begin
    if(clear) begin
        pipeValid[1] <= 1'b0;
    end
    else if(pipe_allow_in[1]) begin
        pipeValid[1] <= pipe_to_next_valid[0];
    end
    if(pipe_to_next_valid[0] && pipe_allow_in[1]) begin
        {in2,sum2} <= {{1'b0,a[15:8]} + {1'b0,b[15:8]} + in1 , sum1};
    end
end

//三级流水线
reg [23:0] sum3;
//第23~16位的和，同时拼接低16位的和
assign pipeReadyGo[2] = !stop;

```

```

assign pipe_allow_in[2] = (!pipeValid[2]) || (pipeReadyGo[2] && pipe_allow_in
    [3]);
assign pipe_to_next_valid[2] = pipeValid[2] && pipeReadyGo[2];

always @(posedge clk) begin
    if (clear) begin
        pipeValid[2] <= 1'b0;
    end
    else if (pipe_allow_in[2]) begin
        pipeValid[2] <= pipe_to_next_valid[1];
    end
    if (pipe_to_next_valid[1] && pipe_allow_in[2]) begin
        {in3,sum3} <= {{1'b0,a[23:16]} + {1'b0,b[23:16]} + in2 , sum2};
    end
end

//四级流水线
reg [31:0] sum4; //第32~24位的和，同时拼接低24位的和
assign pipeReadyGo[3] = !stop;
assign pipe_allow_in[3] = (!pipeValid[3]) || (pipeReadyGo[3] && out_allow);

always @(posedge clk) begin
    if (clear) begin
        pipeValid[3] <= 1'b0;
    end
    else if (pipe_allow_in[3]) begin
        pipeValid[3] <= pipe_to_next_valid[2];
    end
    if (pipe_to_next_valid[2] && pipe_allow_in[3]) begin
        {in4,sum4} <= {1'b0,a[31:24]} + {1'b0,b[31:24]} + sum3;
    end
end

assign validOut = pipeValid[3] && pipeReadyGo[3];
assign sum = sum4;
assign dout = in4;
endmodule

```